

- 1) Calculer la fonction de transfert du circuit de la figure 1.  
Mettre l'expression sous la forme normalisée.
- 2) Donner les valeurs littérales de :
  - $f_0$  la fréquence propre
  - $m$  l'amortissement
  - $A_0$  le module à la résonance
  - $B$  la bande-passante (en Hz) à -3dB

On veut réaliser à l'aide du circuit précédent un filtre passe-bande de fréquence centrale  $f_0 = 20\text{kHz}$ , de bande-passante à -3dB  $B = 2\text{kHz}$  et de module  $A_0 = 1$  à la résonance.

- 3) Calculer la valeur des résistances qu'il faut utiliser si l'on choisit d'utiliser deux capacités de valeur  $1\text{nF}$ .
- 4) Représenter le diagramme de Bode (module et phase) de la fonction de transfert  $V_2/V_1$ .
- 5) Donner une valeur approchée de  $|V_2/V_1|$  pour  $f = 40\text{kHz}$  puis pour  $f = 200\text{Hz}$ .

Le transistor, de la figure 2, est caractérisé par  $I_D = I_{D0}(1 - V_{GS}/V_P)^2$  avec  $I_{D0} = 4\text{mA}$  et  $V_P = -4\text{V}$ . Les capacités  $C_e$ ,  $C_p$  et  $C_s$  sont des capacités de liaison. On négligera leur impédance en alternatif.

- 6) Calculer la valeur qu'il faut donner à  $R_S$  pour que le transistor de la figure 2 soit polarisé, avec  $V_{GS} = V_P/2$ .
- 7) Calculer la valeur de  $V_S$  lorsque  $V_E = U_1 \cos(\omega_1 t) + U_2 \cos(\omega_2 t)$ .  
Décomposer  $V_S$  en une somme de tensions sinusoïdales.  
**On utilisera l'équation grands signaux du transistor pour calculer  $V_S$ .**
- 8) Dans le montage de la figure 3 on suppose que :  
 $U_1 = 0.5\text{V}$ ,  $U_2 = 1\text{V}$ ,  $f_1 = \omega_1/2\pi = 20\text{kHz}$  et  $f_2 = \omega_2/2\pi = 200\text{Hz}$ .  
Calculer la valeur de  $V_2$ .  
Mettre  $V_2$  sous la forme  $V_2 = V_0(1 + m \cos(\omega t)) \cos(\Omega t)$ .
- 9) On suppose que  $V_E = V_0(1 + m \cos(\omega t)) \cos(\Omega_1 t) + V \cos(\Omega_2 t)$  avec :  
 $F_1 = \Omega_1/2\pi = 60\text{kHz}$  et  $\omega/2\pi \ll 2\text{kHz}$ .  
Pour quelles valeurs de  $\Omega_2$  a-t-on un signal de sortie de la forme :  
 $V_2 = V_0(1 + m \cos(\omega t)) \cos(\Omega t)$ .

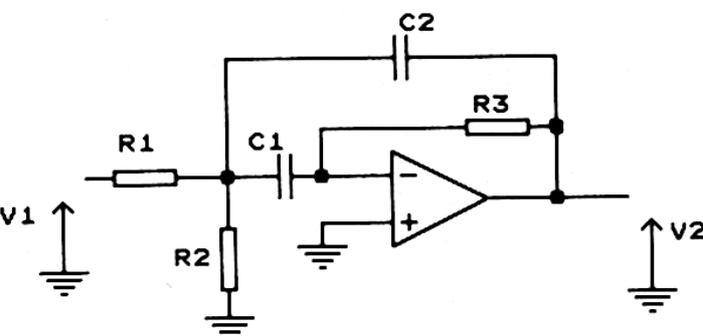


FIGURE 1

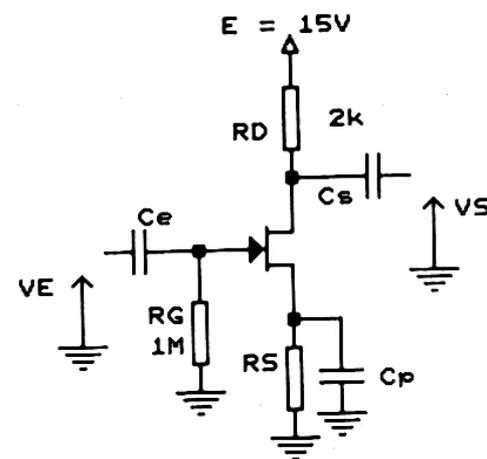


FIGURE 2

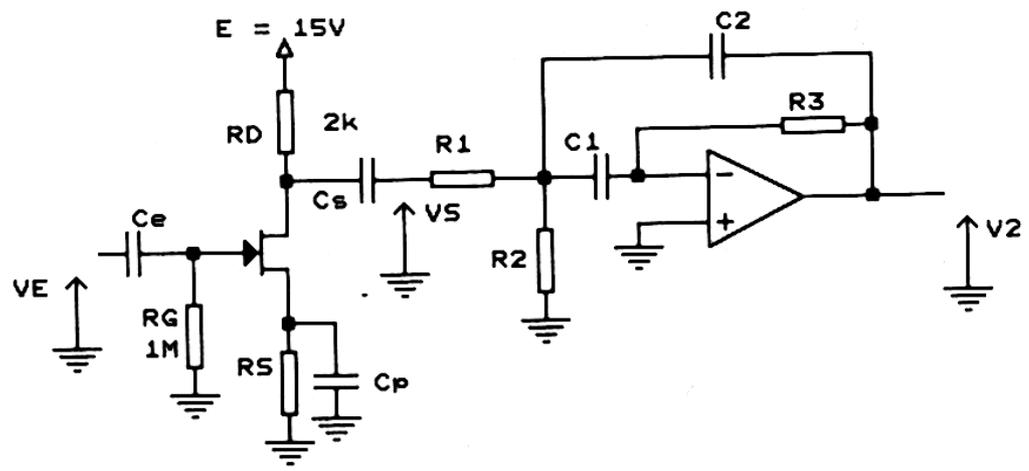


FIGURE 3